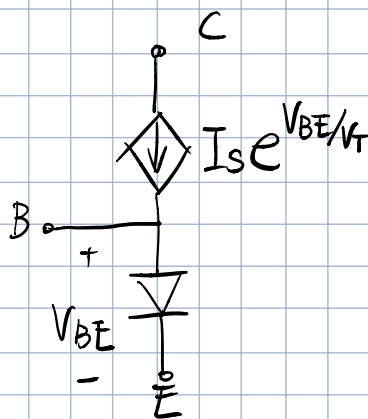


npn BJT


hybrid- π model

npn BJT




T-model

pnp BJT

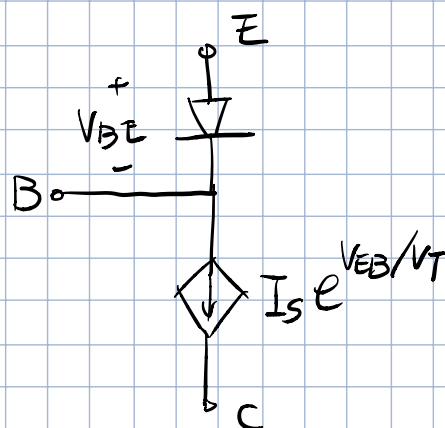

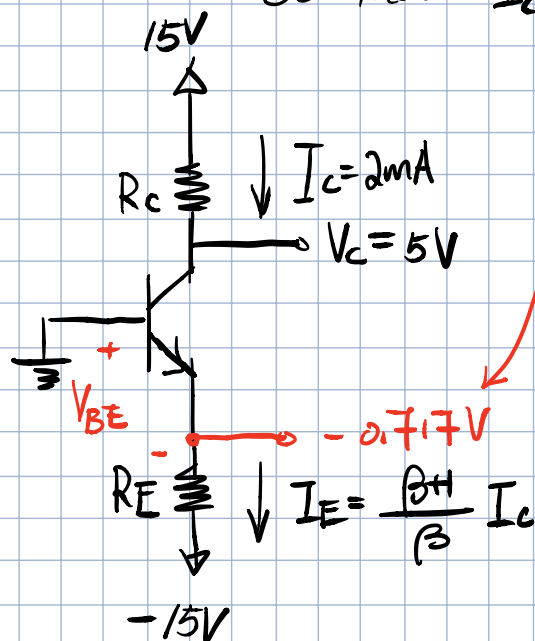Example 1 npn $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7V @ 1mA (i_C)$, design a cet so that $I_C = 2mA$ and $V_C = 5V$



$$V_{BE} = 0.7V + V_T \ln\left(\frac{2mA}{1mA}\right) = 0.717V$$


$$R_C = \frac{15 - V_C}{I_C} = \frac{15 - 5V}{2mA} = 5k\Omega$$

$$R_E = \frac{-0.717 - (-15)}{I_E} = \frac{-0.717 + 15}{\frac{100+1}{100} \times I_C} = 7.07k\Omega$$

Example 2 pnp, $V_B = 1.0V$, $V_E = 1.7V$, find α , β and V_C

①

assume active mode.

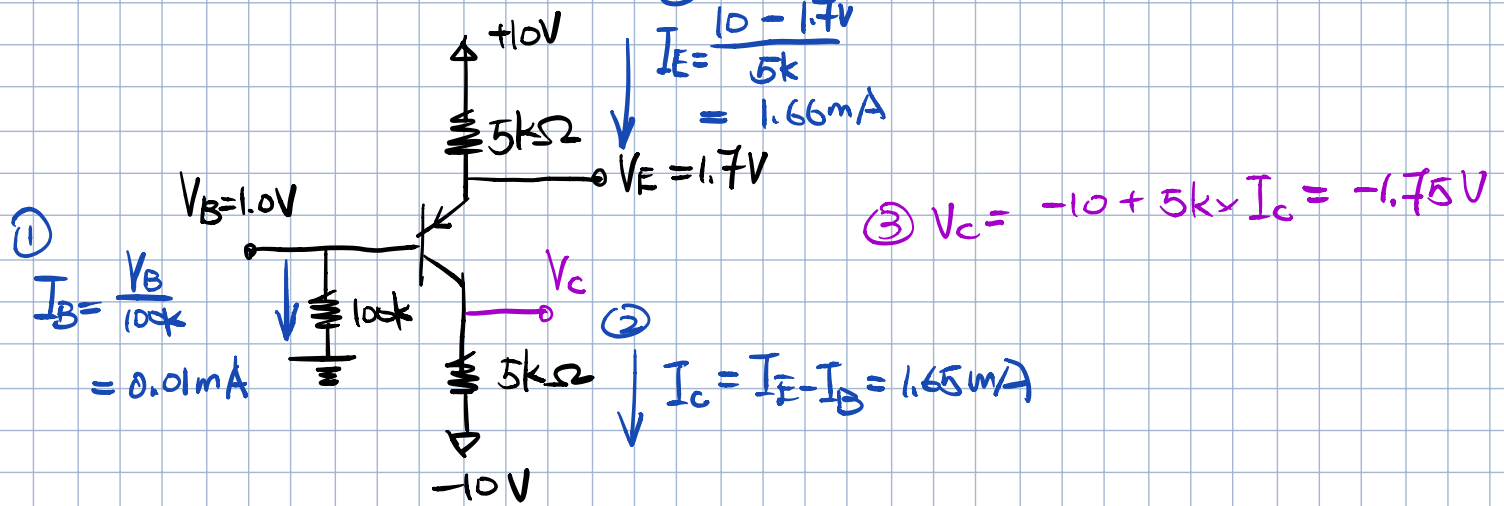

check $V_{EC} = 1.7V - (-1.75V) = 3.45V > 0.3V$ (or $0.2V$)

⇒ Yes, the transistor is in active mode.

$$\beta = I_C / I_B = \frac{1.65}{0.01} = 165, \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = 0.994$$


Example 3

Determine V_{BB} for

a) In the active mode $V_{CE} = 5V$

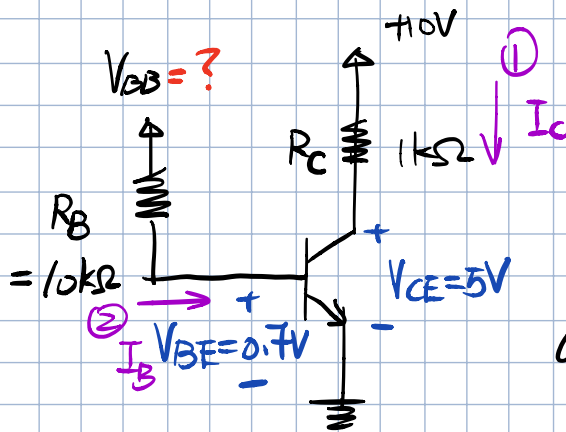b) In the saturation $\beta_{force} = 10$


assume $V_{BE} = 0.7V$ and $\beta = 50$ in active.



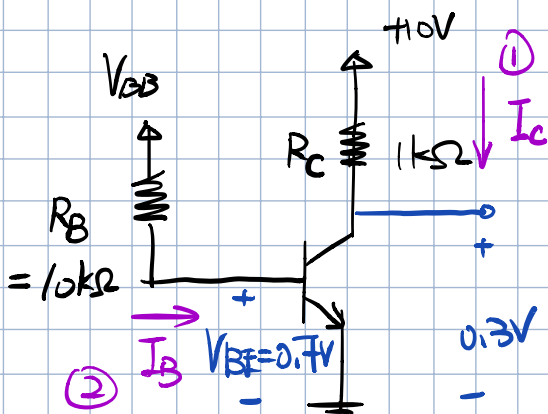a) $I_C = \frac{10 - 5}{1k} = 5mA$

$$I_B = I_C / \beta = \frac{5mA}{50} = 0.1mA$$


$$V_{BB} = 0.7V + 10k\Omega (0.1mA) = 1.7V$$





b) $I_C = \frac{10 - 0.3}{1k} = 9.7mA$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{force}} = \frac{9.7mA}{10} = 0.97mA$$

$$V_{BB} = V_{BE} + R_B I_B = 1.4V$$

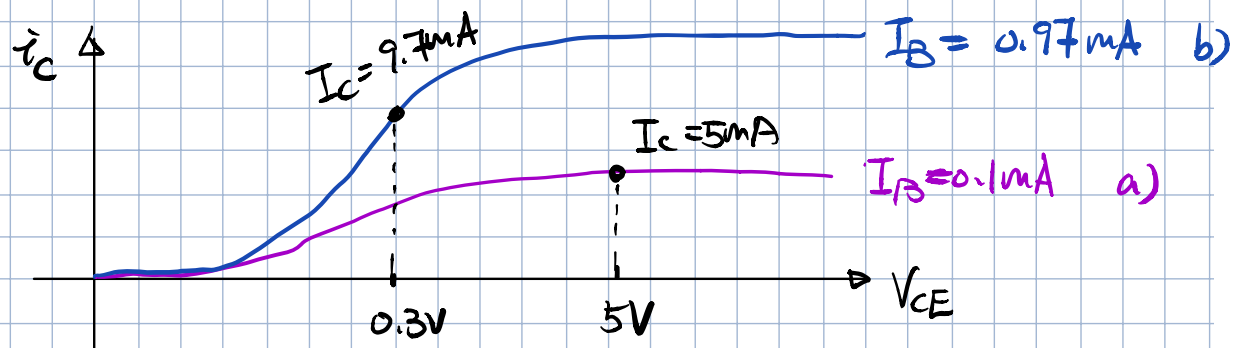

The early effect.

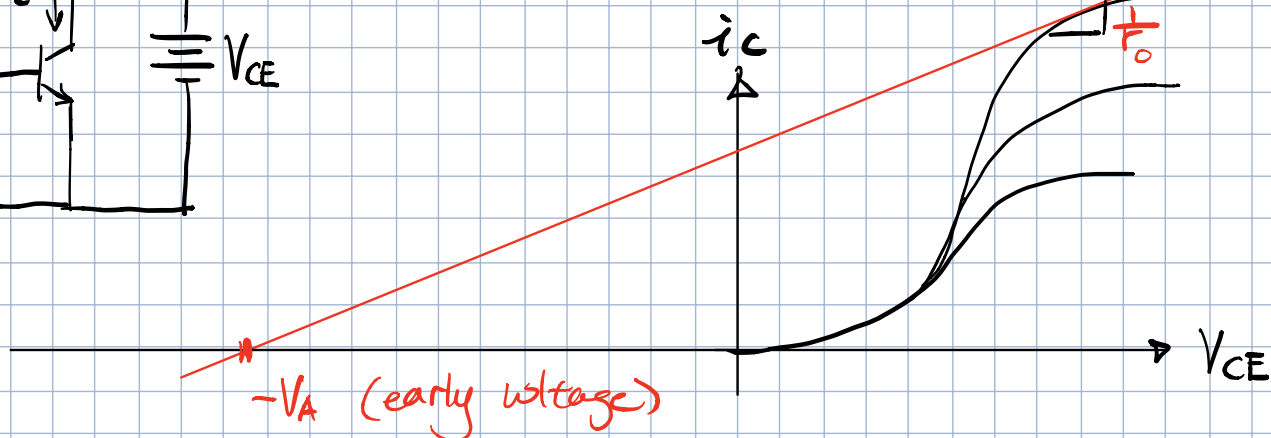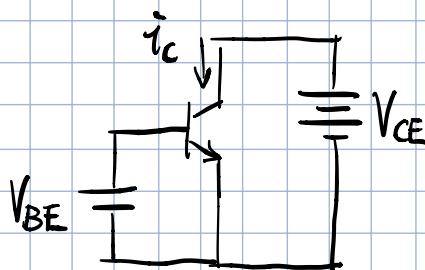

$$i_c = I_s e^{V_{BE}/V_T} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

$$\frac{1}{r_o} = \left. \frac{di_c}{dV_{CE}} \right|_{V_{CE} = \text{const.}}$$

$$= I_s e^{V_{BE}/V_T} \cdot \frac{1}{V_A} = \frac{I_c}{V_A}$$

I_c without early effect.

$$r_o = \frac{V_A}{I_c}$$

