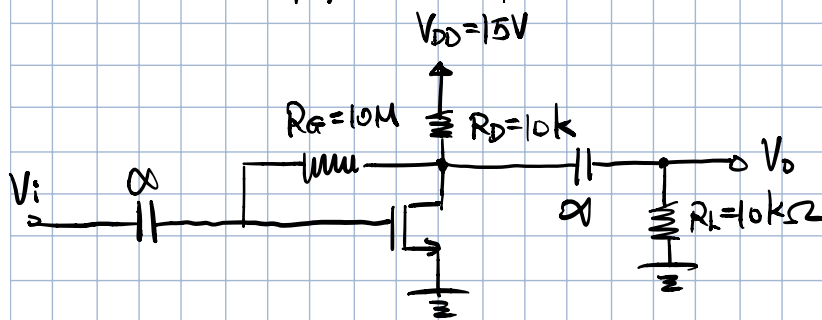


# MOS amplifier example.



$$V_t = 1.5V, k_n'(\frac{W}{L}) = 0.25 \text{ mA/V}^2$$


$$V_A = 50V$$

a) small-signal gain

b) input resistance

c) largest allowable input signal

a) DC Analysis:

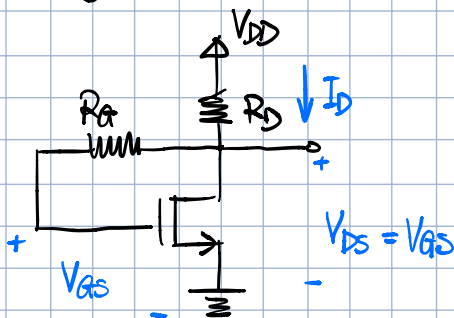

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R_D} \quad (1)$$

transistor in saturation mode.

$$I_D = \frac{1}{2} k_n'(\frac{W}{L}) (V_{GS} - V_t)^2 \quad (2)$$

$$100 I_D^2 - 2.78 I_D + 12.25 = 0$$

Solve  $I_D = 1.06 \text{ mA}$  or  $I_D = 1.40 \text{ mA}$

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D = 1V < V_t \quad \times$$


$$\rightarrow V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D = 4.4V \quad \checkmark$$

(transistor is on & in saturation)

$$\text{Compute } g_m = k_n'(\frac{W}{L}) (V_{GS} - V_t) = 0.725 \text{ mA/V}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{50}{1.06 \text{ mA}} = 47 \text{ k}\Omega$$

Small signal model (hybrid- $\pi$ )

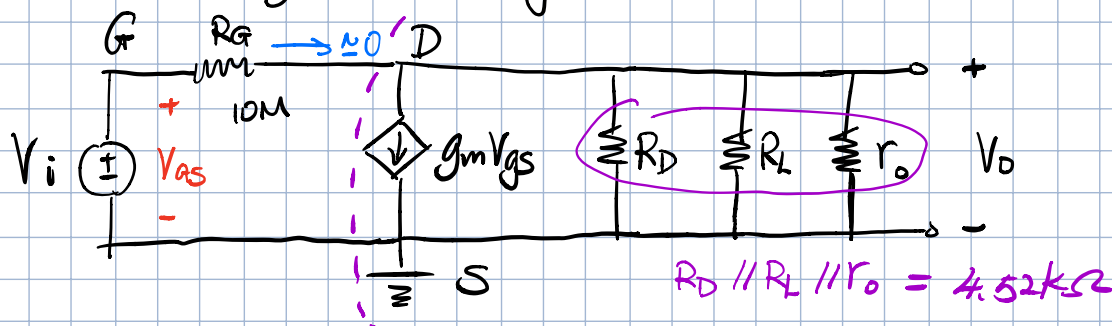


$$R_D \parallel R_L \parallel r_o = 4.52 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = -g_m V_{GS} (R_D \parallel R_L \parallel r_o)$$

$$\text{Small-signal gain} = V_o / V_{GS} = \frac{V_o}{V_i} = -g_m (R_D \parallel R_L \parallel r_o) = -3.3 \text{ V/V} \quad (A_v)$$


b)

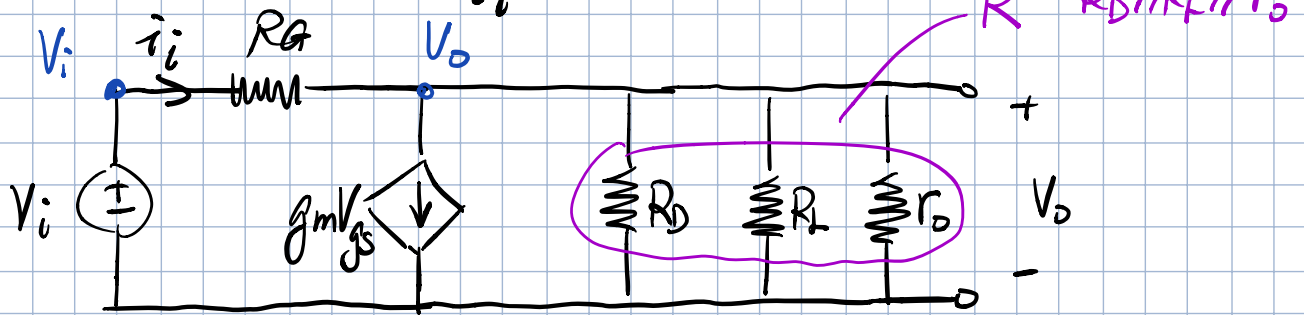Input Resistance  $= \frac{V_i}{i_i} = R_{in}$



$$i_i = \frac{V_i - V_o}{R_G} = \frac{V_i - A_v V_i}{R_G} = \frac{(1 - A_v) V_i}{R_G}$$
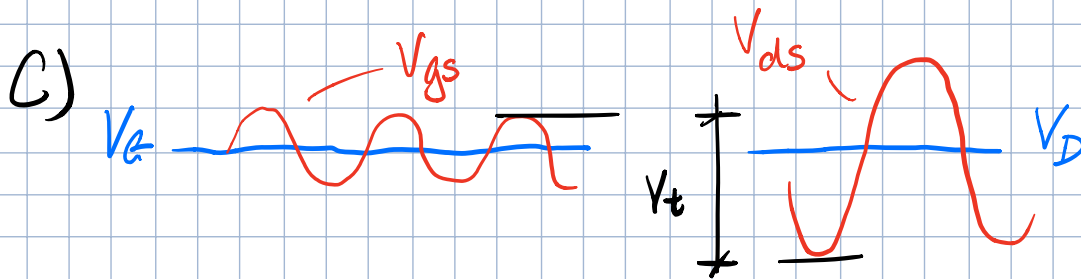
$$R_{in} = \frac{V_i}{i_i} = \frac{R_G}{1 - A_v} = \frac{10M}{1 + 3.3} = 2.33 M\Omega //$$



$$(V_{GS} + \hat{V}_{gs}) - (V_D - \hat{V}_{ds}) = V_t$$


$\parallel$   
 $A_v \hat{V}_{gs}$

$$4.4 + \hat{V}_{gs} - (4.4 - 3.3 \hat{V}_{gs}) = 1.5$$


$$\hat{V}_{gs} = 0.35V (V_i)$$

Another small signal model.

T-model

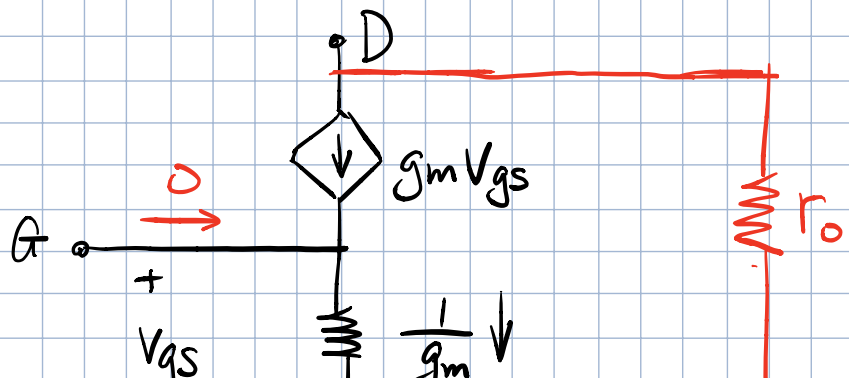

## BJT small-signal-model

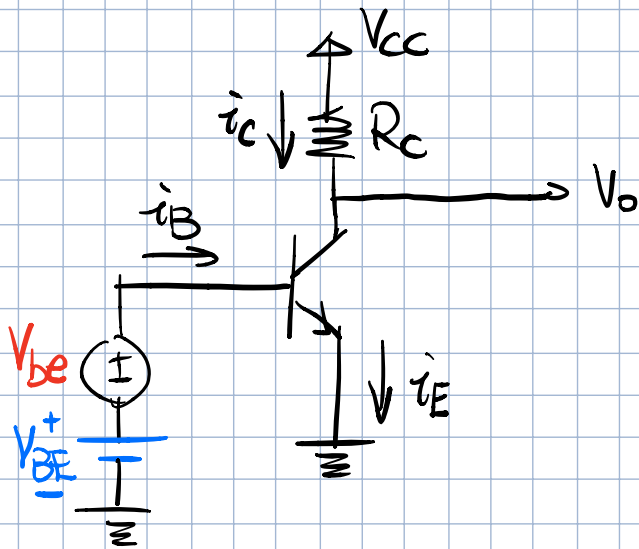

trans. must be in active mode

$$i_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} = I_S e^{(V_{BE} + v_{be})/V_T}$$

$$= I_S e^{V_{BE}/V_T} \cdot e^{v_{be}/V_T}$$

$$\underbrace{I_S e^{V_{BE}/V_T}}_{I_C}$$

$$= I_C e^{v_{be}/V_T} \quad (\text{if } v_{be} \ll V_T)$$

$$\approx I_C \left( 1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right)$$

$$\approx I_C + \underbrace{\frac{I_C}{V_T}}_{g_m} v_{be}$$

$g_m$  (trans-conductance)

$$\approx I_C + i_c$$

$$\boxed{i_c = g_m v_{be}}$$