
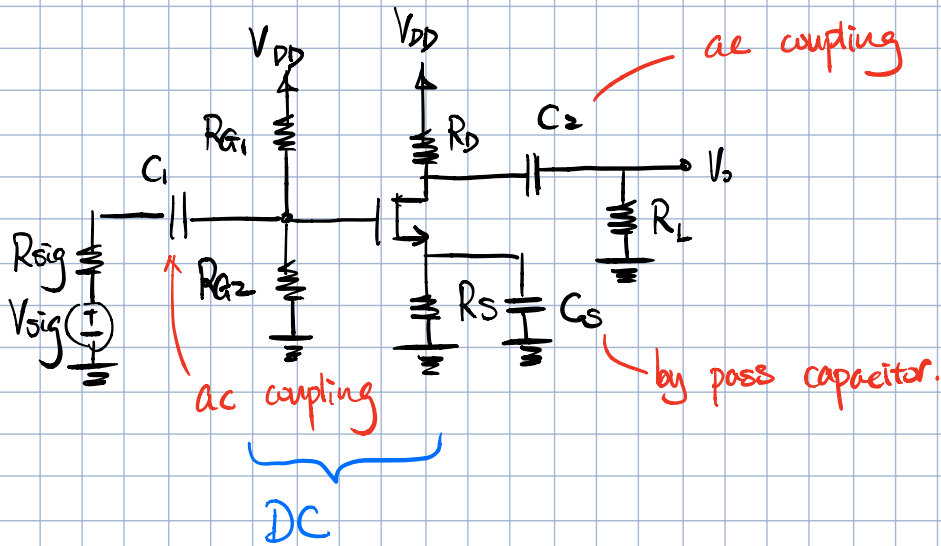


## Discrete Amplifier. (CS/CE)

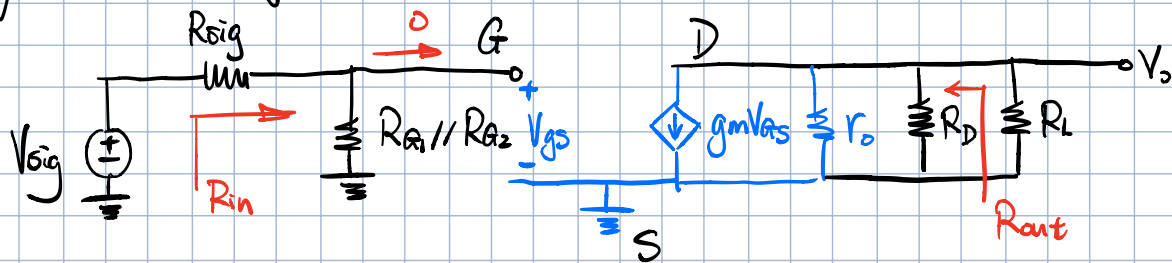

- for signal analysis



$$R_{in} = R_{g1} \parallel R_{g2}$$


$$R_{out} = r_o \parallel R_D$$

$$V_{gs} = \frac{R_{g1} \parallel R_{g2}}{R_{sig} + R_{g1} \parallel R_{g2}} V_{sig}$$


$$V_o = -g_m V_{gs} (r_o \parallel R_D \parallel R_L)$$

$$| \text{voltage gain} | = \frac{V_o}{V_{sig}} = - \frac{R_{g1} \parallel R_{g2}}{R_{sig} + R_{g1} \parallel R_{g2}} g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L)$$

## CE with partial RE (degenerator CE)

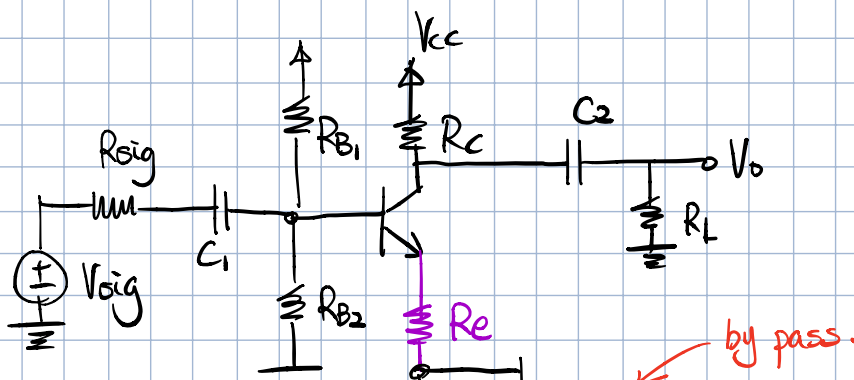

( $r_o$  is ignored)

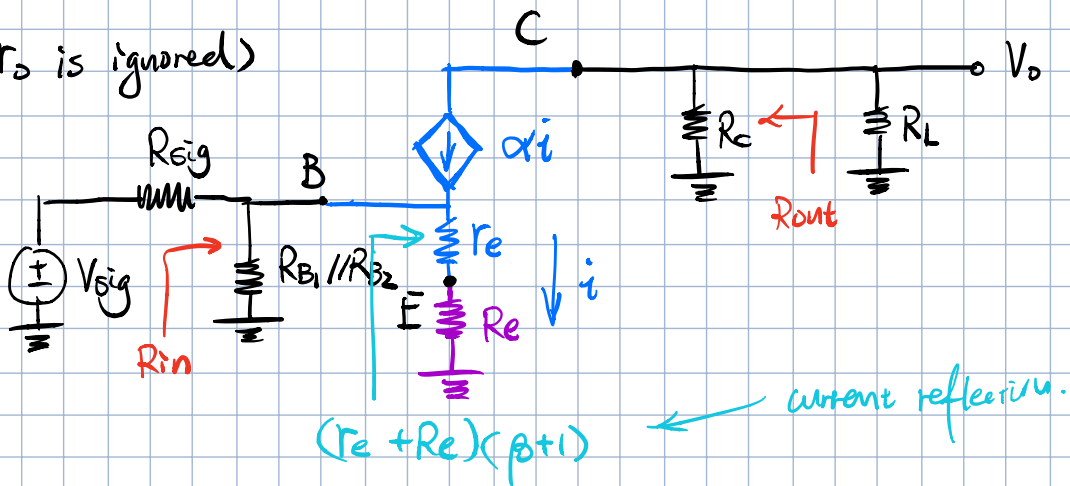


$$R_{in} = R_{B1} // R_{B2} // (r_e + R_e)(\beta + 1)$$

$$R_{out} = R_C$$

$$V_B = \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} V_{sig}, \quad i = \frac{V_B}{r_e + R_e} \leftarrow \begin{array}{l} \text{emitter resistance} \\ \text{emitter current} \end{array}$$

$$\text{Voltage gain} = -\alpha \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} \times \frac{R_C // R_L}{r_e + R_e}$$

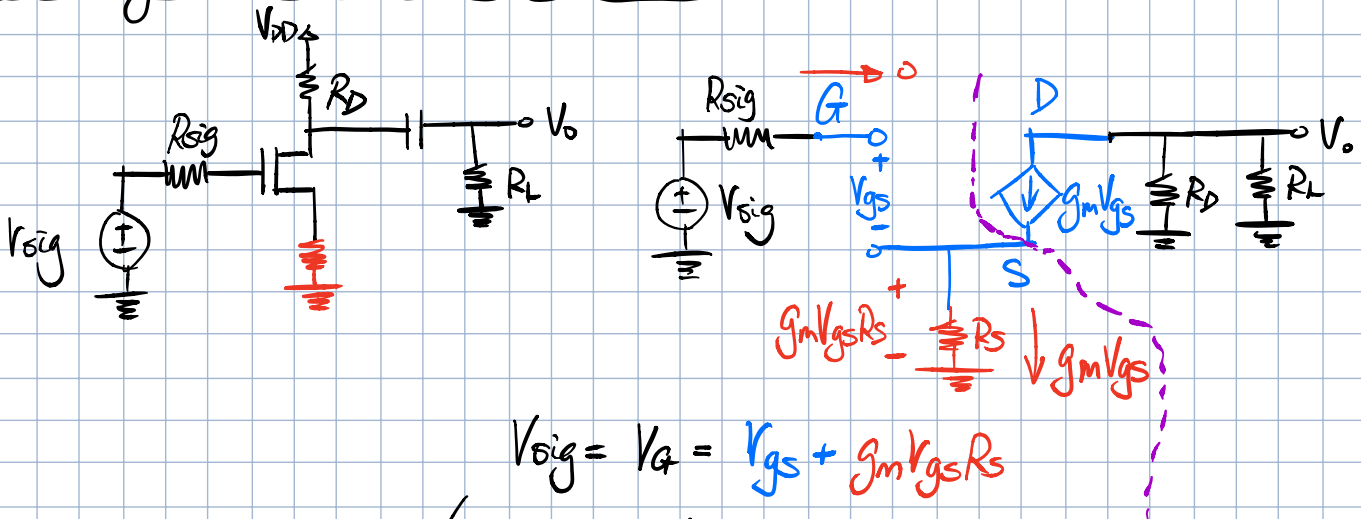with hybrid- $\pi$  model, on CS with  $R_s$



$$V_{sig} = V_G = V_{gs} + g_m V_{gs} R_s$$

$$\hookrightarrow V_{gs} = \frac{V_{sig}}{1 + R_s g_m}$$

$$V_o = -g_m V_{gs} (R_D // R_L)$$

$$= -g_m (R_D // R_L) \frac{V_{sig}}{1 + R_s g_m}$$

$$\text{Voltage gain} = \frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{g_m (R_D || R_L)}{1 + R_S g_m}$$