

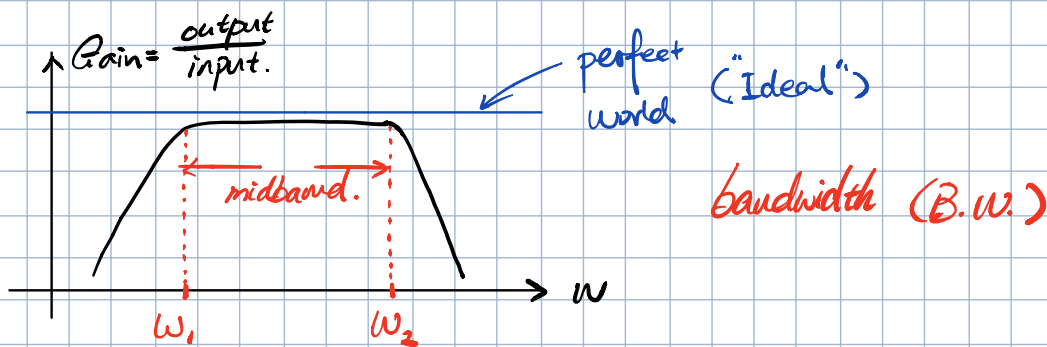


single time constant.
STC, Bode Plots


Frequency response of amplifiers.

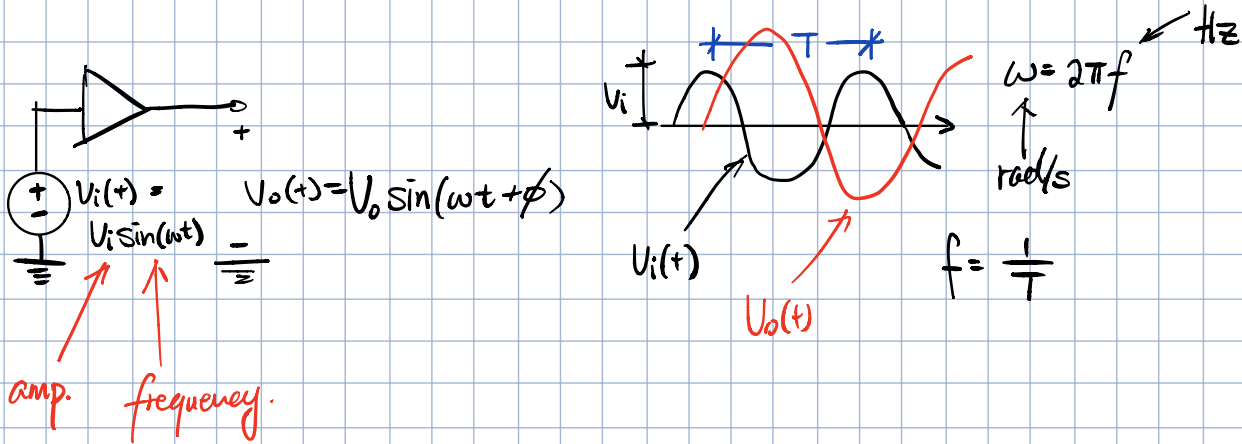

RC network. (STC) single time constant.

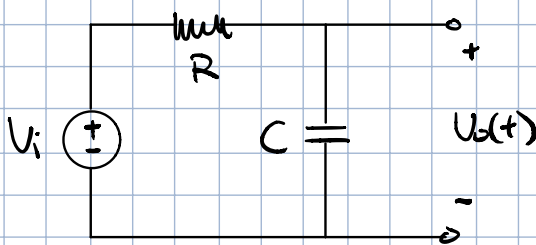

Time domain cct.

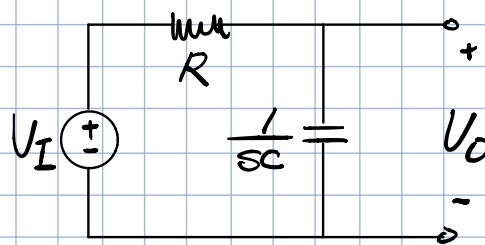

Frequency domain cct.

$$\frac{V_o}{V_I} \text{ (transfer function) } T(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + R} = \frac{1}{1 + s\frac{R}{C}}$$

$$\text{for } s = j\omega, \quad T(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\frac{R}{C}} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega/\omega_0}$$

magnitude $|T(j\omega)|$ vs. ω


$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$$

$$\omega = 0, |T(0)| = 1$$

$$\omega = \omega_0, |T(j\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega = 10\omega_0, |T(10j\omega_0)| = 0.1$$

$$\omega = \infty, |T(\infty)| = 0$$

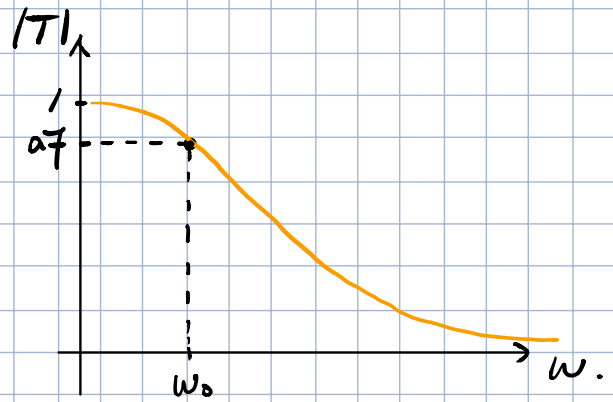


log. frequency. scale.

$$20 \log 1 = 0$$

$$20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$

$$20 \log 0.1 = -20 \text{ dB}$$

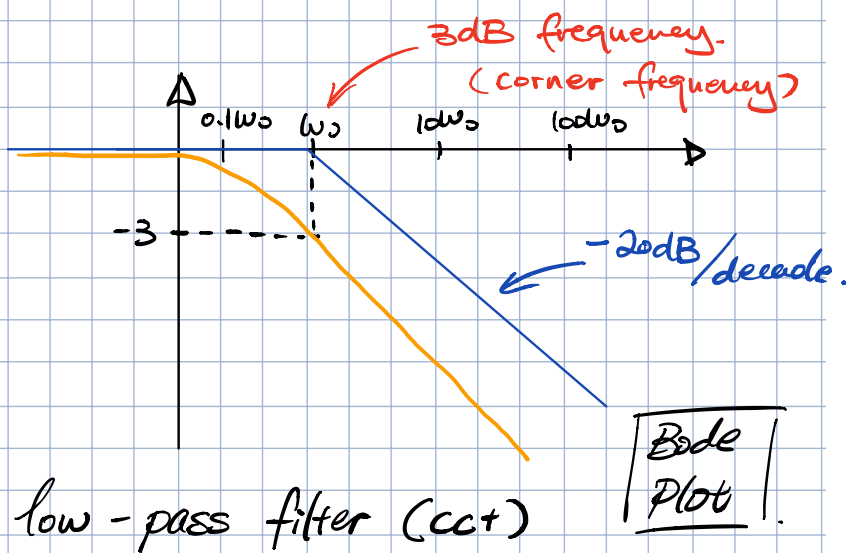

low-pass filter (CC+)


phase plot

$$\angle T(\omega) = 0^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

$$\omega = 0, \angle T(0) = -\tan^{-1}(0) = 0^\circ$$

$$\omega = \omega_0, \angle T(\omega_0) = -\tan^{-1}(1) = -45^\circ$$
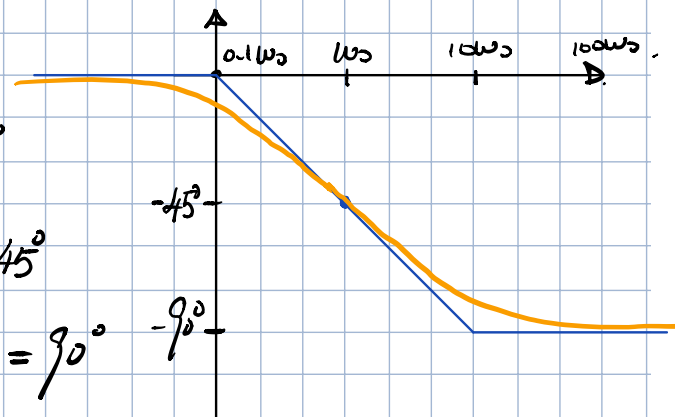
$$\omega = 10\omega_0, \angle T(10\omega_0) = -\tan^{-1}10 = -90^\circ$$



How about this?



