
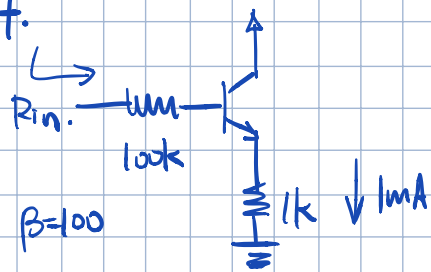


Q7.

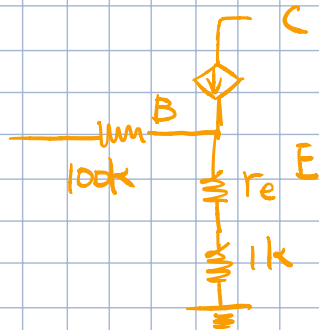


find  $R_{in}$ .



$$r_e = \frac{V_T}{I_{mA}} = 25 \Omega$$

$$R_{in} = 100k + (\beta + 1)(r_e + 1k) = 202.5 k\Omega$$

Q8.

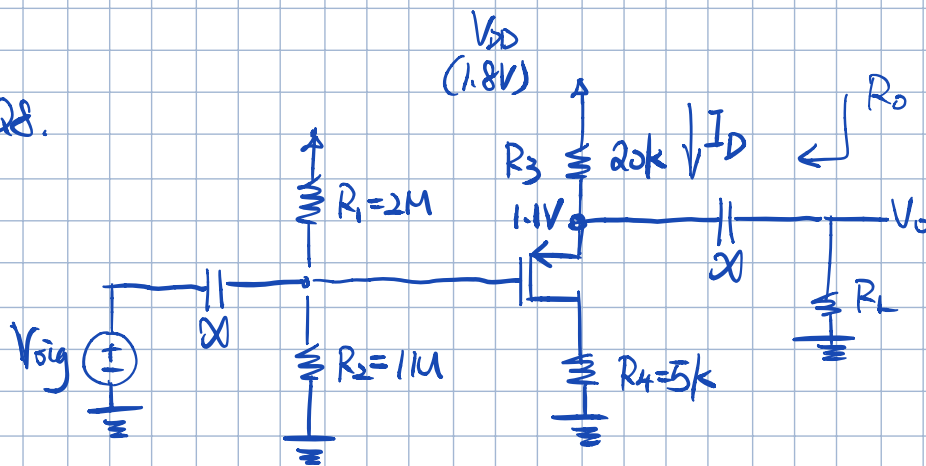


find  $R_o$

$$I_D = \frac{V_{DD} - 1.1V}{R_3} = 35 \mu A$$


$$\frac{1}{g_m} = \frac{1}{\sqrt{2k_p I_D}} = 8.45 k$$

solve  $R_o$ ,  
ground all  
source.

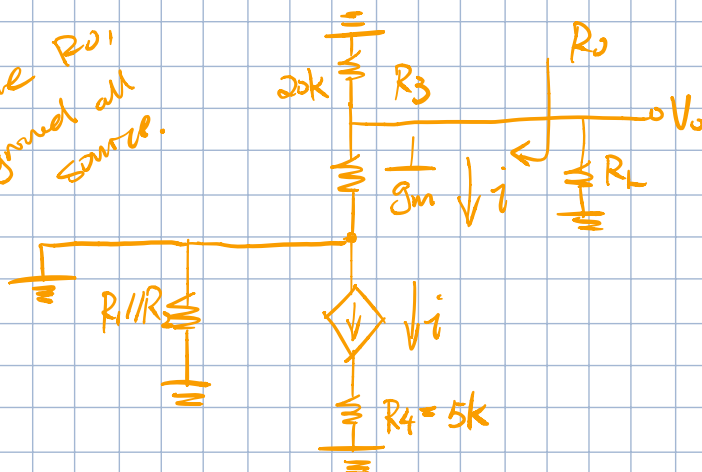

$$R_o = R_3 \parallel \frac{1}{g_m} = 5.94 k$$

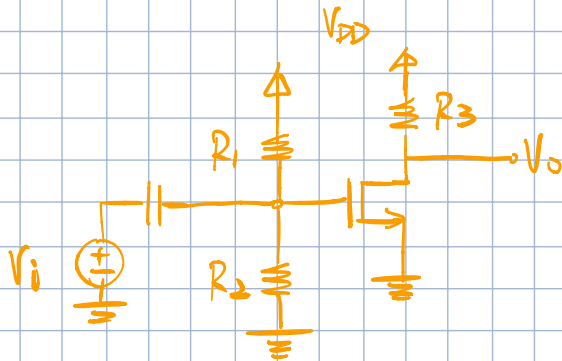Q9 Design an inv. amplifier. w/ gain of  $-10 \text{ V/V}$ , using only Cap. + 3 resistors  $R_1, R_2, R_3$  ( $R_1 + R_2 = 1 \text{ M}\Omega$  for gate biasing.) current consumption of  $1 \text{ mA}$  ( $\lambda = 0$ )




$$g_m = \sqrt{2k_n I_D} = 2 \text{ mA/V}$$

$$\text{gain} = -g_m R_3 = -10 \text{ V/V}$$

$$\Rightarrow R_3 = 500 \Omega$$

$$V_{ov} = V_G - V_t = \frac{2I_D}{g_m} = 1 \text{ V}$$


$$V_G = 1.4 \text{ V}$$

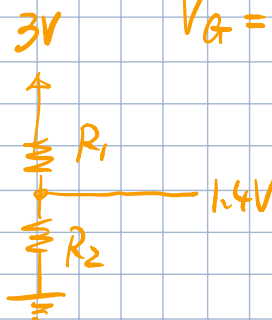

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 1.8 = 1.4 \text{ V}$$

$$R_1 = 532 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 467 \text{ k}\Omega$$

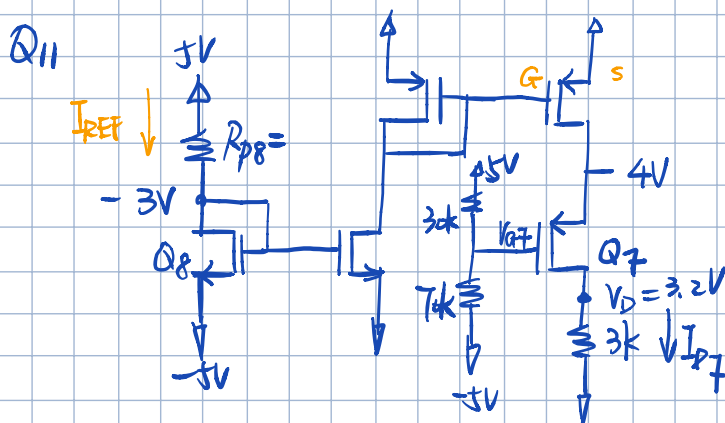


$$V_{out} = -5 + \left(\frac{I_D}{30 + I_D}\right)(5 + 5) = 2 \text{ V}$$

$$I_{D7} = \frac{V_D + 5}{3 \text{ k}} = 2.73 \text{ mA}$$

$$I_{REF} = \frac{I_{D7}}{3} = 0.91 \text{ mA}$$
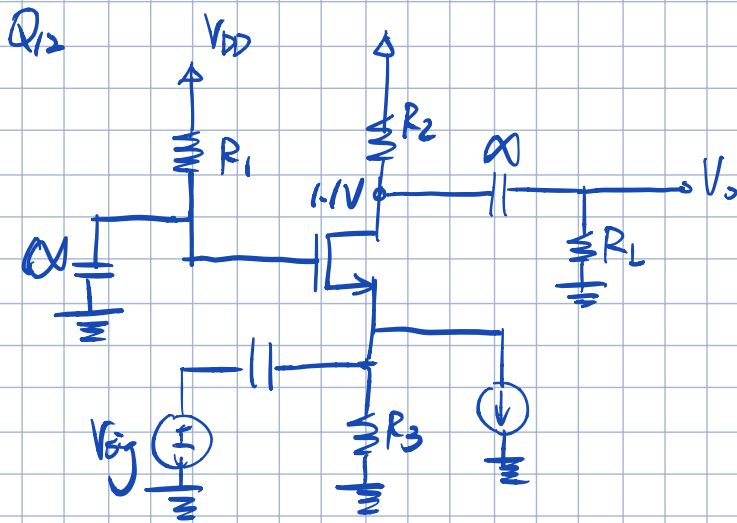
$$R_{p8} = (5 - (-3)) / I_{REF} = 8.78 \text{ k}\Omega$$



Relative	$R_{in}$	<u>high</u>	<u>low</u>
"	$R_{out}$	<u>high</u>	<u>low</u>
gain		<u>inv.</u>	<u>non-inv.</u>

