


Q1 Op-Amp

gain-bandwidth product = 100 MHz


non-inv. amplifier.

closed loop gain $G = 25 \text{ V/V}$

What's the gain @ 25 MHz?

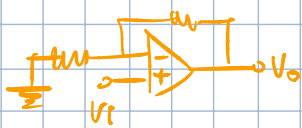
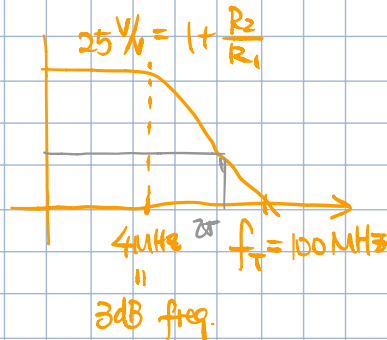
$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$




$$G \cdot 25 \text{ MHz} = 100 \text{ MHz}$$

$$G = 4 \text{ V/V}$$

$$20 \log 4 = 12 \text{ dB}$$

Q2.

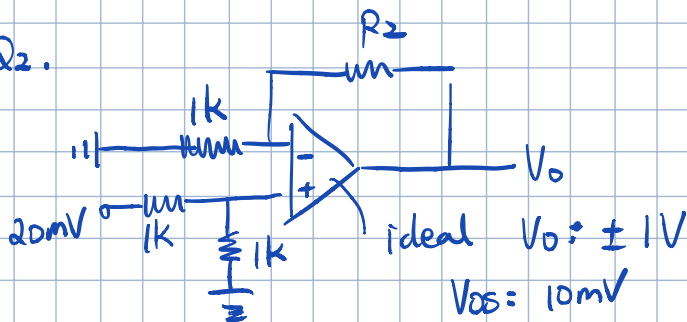

What's max R_2 to ensure no saturation at V_o ?

$$V_{o1} = \left(20 \times \frac{1}{1+1}\right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 10 (1 + R_2)$$




$$V_{o2} = 10 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 10 (1 + R_2)$$



$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = 2 (10 (1 + R_2)) = 1000$$

$$10 (1 + R_2) = 500$$

$$1 + R_2 = 50$$

$$R_2 = 49 \text{ k}\Omega$$

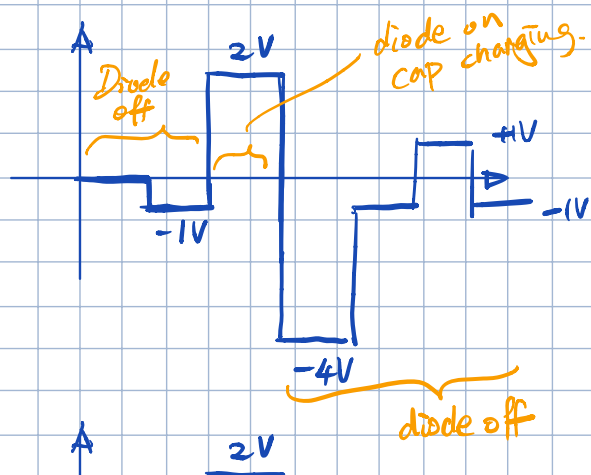
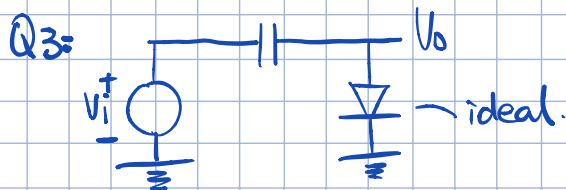
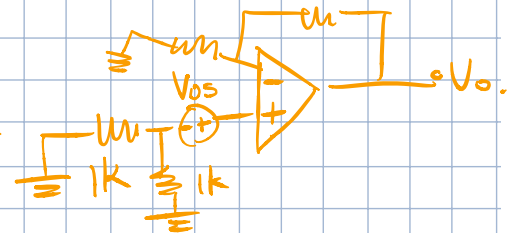


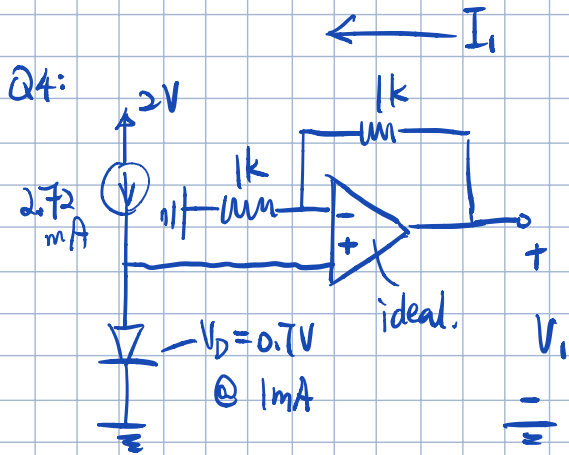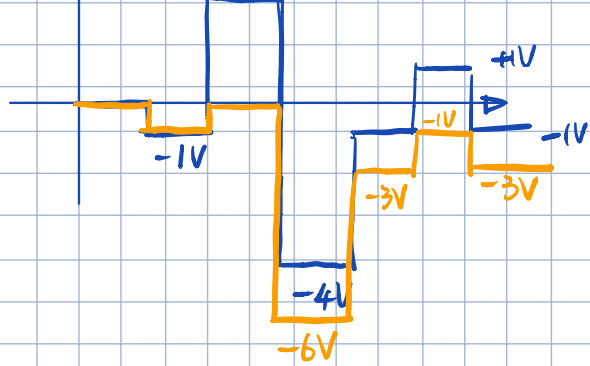

$$V_x = 0.7 + V_T \ln \frac{2.72 \text{ mA}}{1 \text{ mA}} = 0.725V$$

$$V_i = V_x \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 1.45V$$
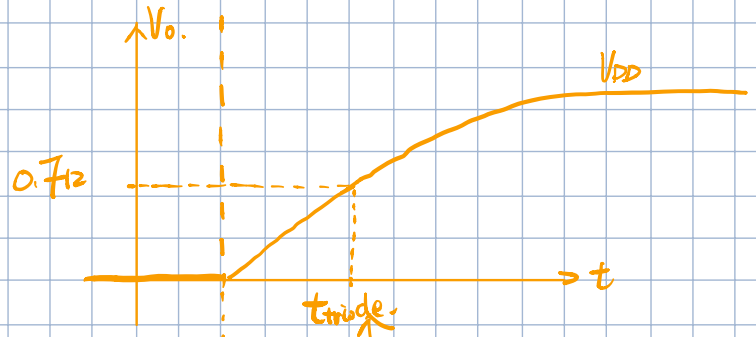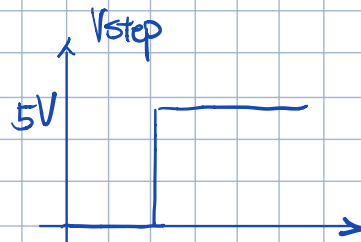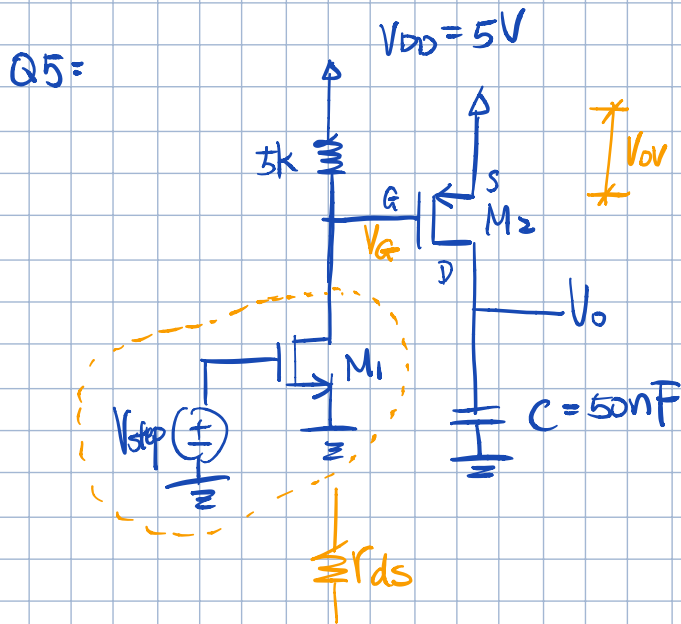
$$I_1 = V_i / (1k + 1k) = 0.725 \text{ mA}$$



$$r_{ds} = \frac{1}{k_n' (V_{GS} - V_{th})} = 222 \Omega$$

$$V_G = \frac{222}{5k + 222} \times 5V = 0.212V$$

$$M2: \underbrace{V_{S2} - V_o}_{V_{SD}} < \underbrace{V_{S2} - V_{th2} - |V_{th1}|}_{V_{ov}}$$

$$V_o > 0.712V$$

0.5V (given)


M2 in saturation capacitor is being charged.

$$I_2 = \frac{1}{2} k_p (V_{sa2} - |V_t|)^2 = 9.19 \mu A$$


$$Q = CV$$

$$I_2 \cdot t_{triode} = CV_0 \Rightarrow t_{triode} = 287 \mu s$$


Q6:

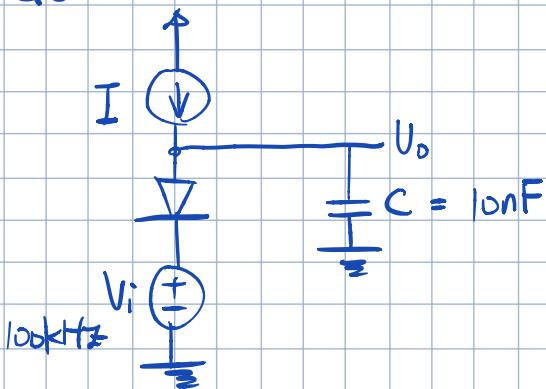

DC

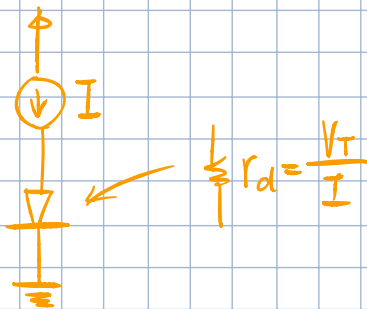

AC

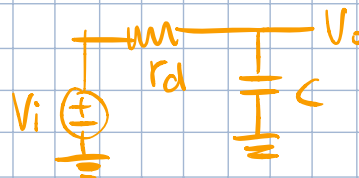

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + r_d} = \frac{1}{1 + j\omega r_d C}$$

$$\angle \frac{V_o}{V_i} = 0 - \tan^{-1}(\omega r_d C) = -30^\circ$$

$$r_d = 91.8 \Omega$$

$$I = \frac{V_T}{r_d} = 272 \mu A$$