
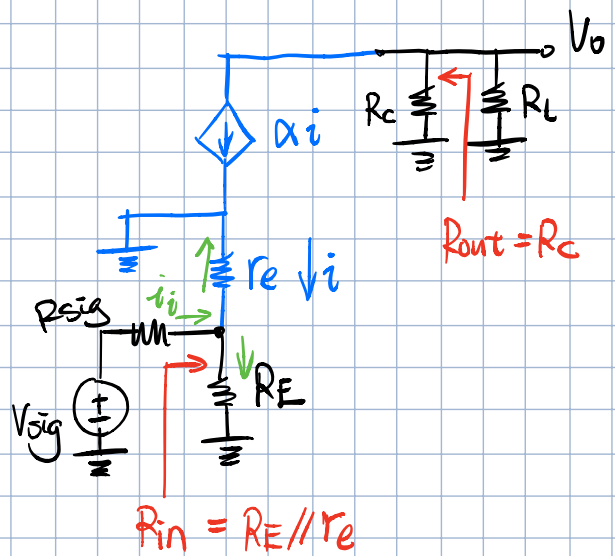


Discrete Amplifier (CB/CC)

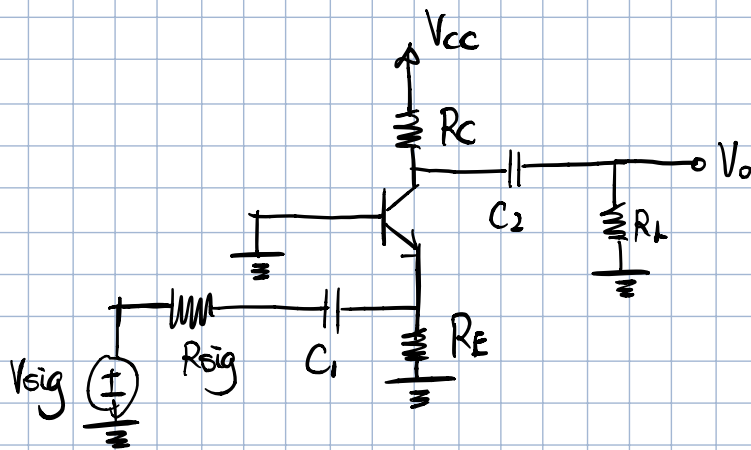


$$V_o = -\alpha i (R_C // R_L)$$

$$i_i = \frac{V_{sig}}{R_{sig} + R_{in}}$$

$$i = \frac{-R_E}{r_e + R_E} i_i = \frac{-R_E}{r_e + R_E} \cdot \frac{V_{sig}}{R_{sig} + R_{in}}$$


$$\frac{V_o}{V_{sig}} = \alpha \frac{1}{R_{sig} + R_{in}} \cdot \frac{R_E}{r_e + R_E} (R_C // R_L)$$
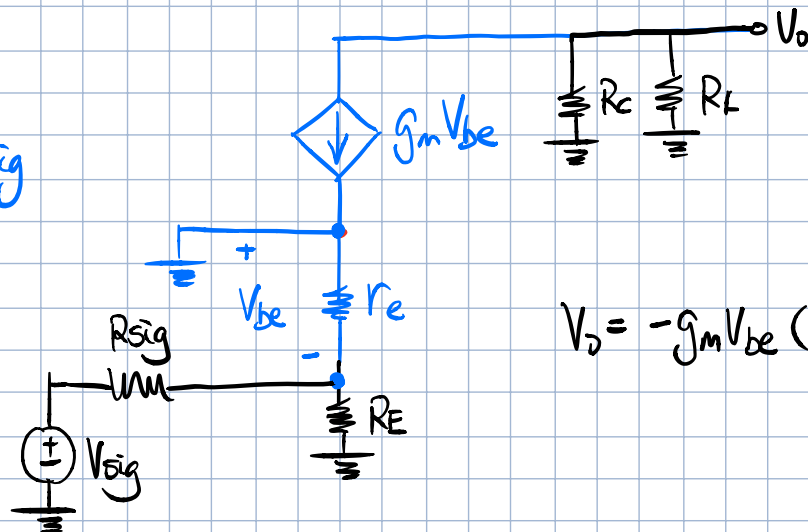
$$V_{be} = - \frac{r_e // R_E}{R_{sig} + r_e // R_E} V_{sig}$$



$$\frac{V_o}{V_{sig}} = g_m \frac{r_e // R_E}{R_{sig} + r_e // R_E} (R_C // R_L)$$

CC (Emitter follower)

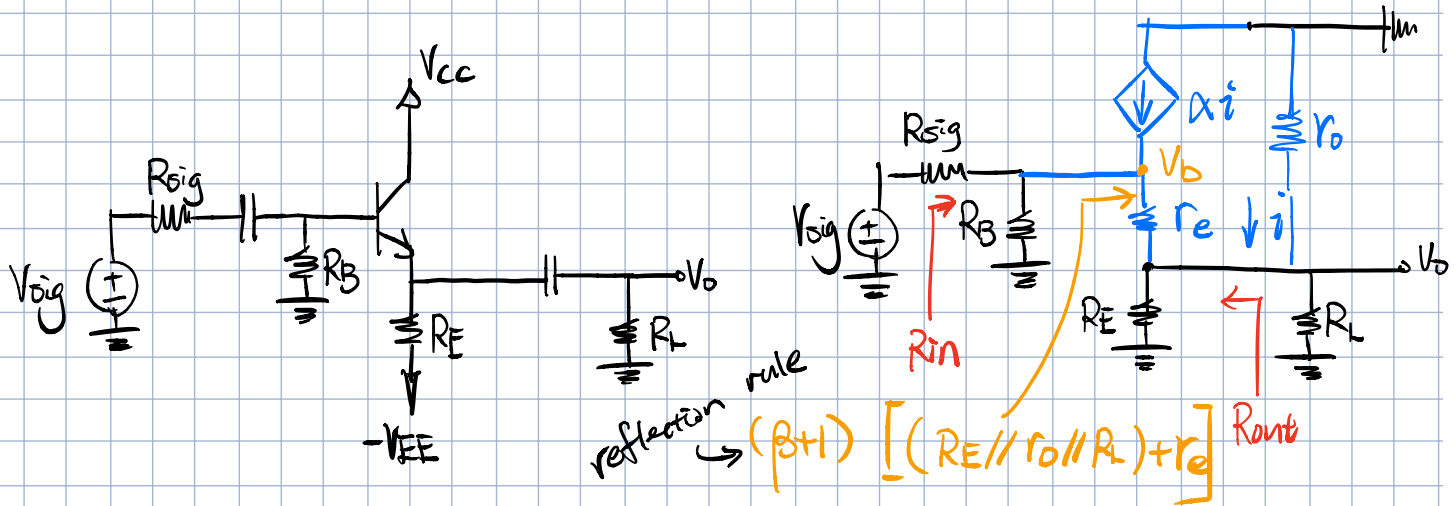

$$R_{in} = R_B // (\beta + 1) [(R_E // r_o // R_L) + r_e]$$

$$R_{out} = \left(\frac{R_{sig} // R_B}{\beta + 1} + r_e \right) // R_E // r_o$$

base reflected
to emitter

(reflection rule)

$$V_b = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} V_{sig}$$

$$V_o = \frac{R_E // r_o // R_L}{r_e + R_E // r_o // R_L} V_b$$

$$\text{Voltage gain} = \frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} \frac{R_E // r_o // R_L}{r_e + R_E // r_o // R_L}$$