
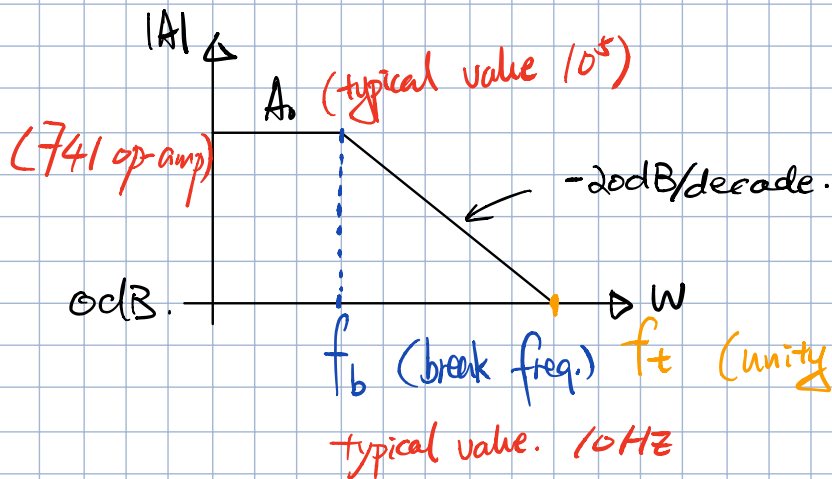
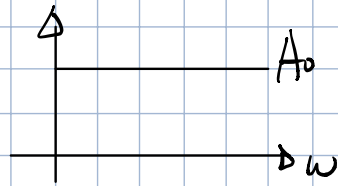


## Open-Loop Gain, BW.

ideal op-amp.

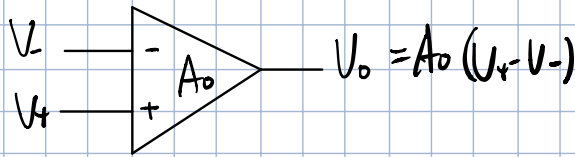


$$A(\omega) = \frac{A_o}{1 + j\omega/\omega_b} \quad \omega_b = 2\pi f_b$$

for  $f \gg f_b$ ,  $A(\omega) \approx \frac{A_o}{j\omega/\omega_b} = \frac{A_o \omega_b}{j\omega} \quad (1 \text{ is neglectable})$

$$= \frac{\omega_t}{j\omega}$$

Frequency response of closed loop amplifier. ( $A(\omega) = \frac{\omega_t}{j\omega}$ )

1) Inverting configuration.

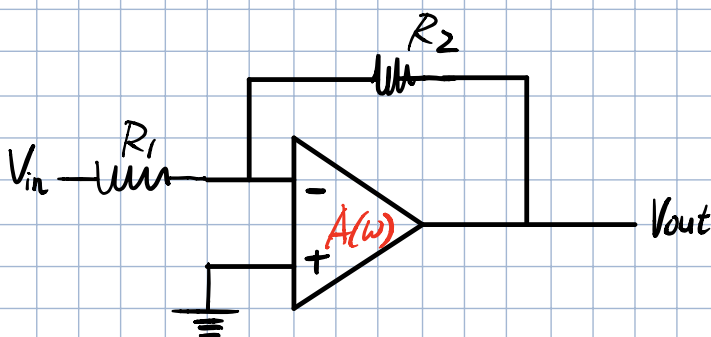


$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_2/R_1}{1 + (R_2/R_1) / A(\omega)}$$

$$= \frac{-R_2/R_1}{1 + (R_2/R_1) / \frac{\omega_t}{j\omega}}$$

$$W_{3dB} = \frac{W_t}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

unity gain frequency (from datasheet)

external resistor.

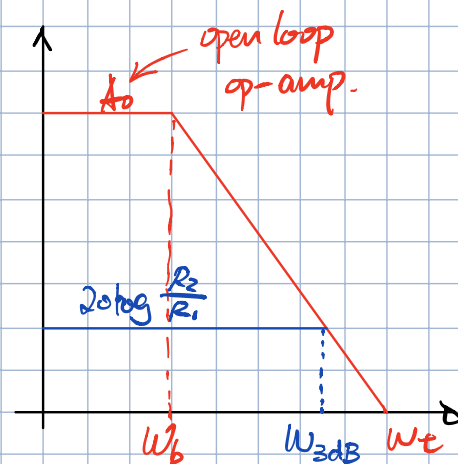
$$= \frac{-R_2/R_1}{1 + j\omega/\omega_{3dB}} //$$


$$= \frac{1 + R_2/R_1}{1 + j\omega/\omega_{3dB}}$$

$$W_{3dB} = \frac{W_t}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$


$$(\text{closed loop gain}) \cdot BW = \omega_t$$

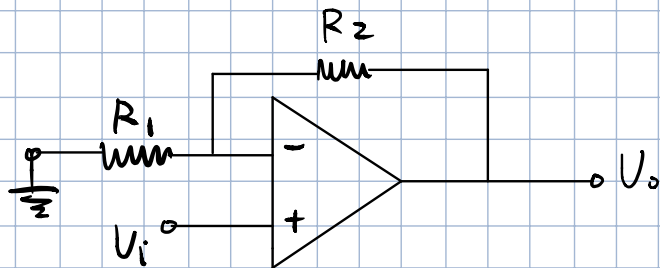Example. op-amp has  $f_t = 1\text{MHz}$ , find  $f_{3dB}$  of the closed loop amp for a gain of  $+10$



$$\frac{U_o}{U_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 9$$
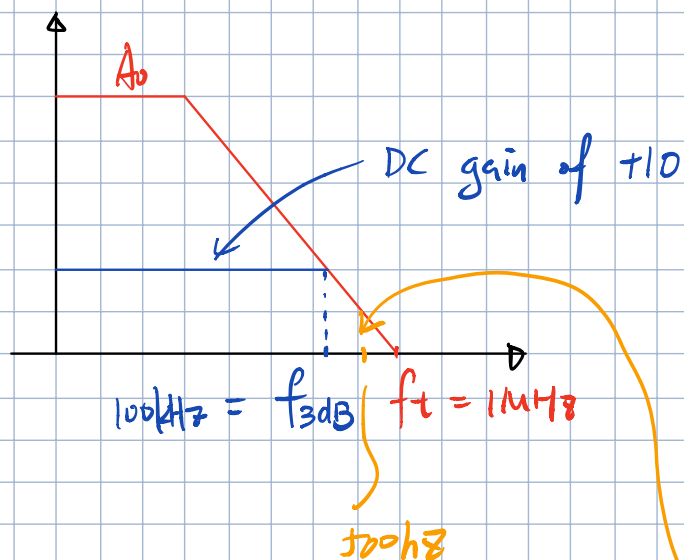
$$f_{3dB} = \frac{f_t}{1 + R_2/R_1} = \frac{1 \text{ MHz}}{10} = 100 \text{ kHz}$$



if an input signal of 10mV at 500kHz is used. What will  $U_o$  be?

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{10}{1 + \frac{f}{f_{3dB}}} = \frac{10}{1 + j500/100}$$

$$= \frac{10}{1 + j5}$$

$$\left| \frac{U_o}{U_i} \right| = \frac{10}{\sqrt{1+5^2}} = 1.96$$

$$U_o = 10 \text{ mV} \times 1.96 = 19.6 \text{ mV}$$