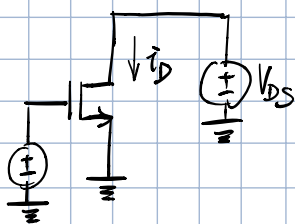



Example. $\frac{W}{L} = \frac{8\mu\text{m}}{0.8\mu\text{m}}$, $C_{ox} = 4.32 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$, $\mu_n = 450 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

$k_n' = \mu_n C_{ox} = 194 \mu\text{A/V}^2$ ∴ it's n-type. $V_t = 0.7\text{V}$

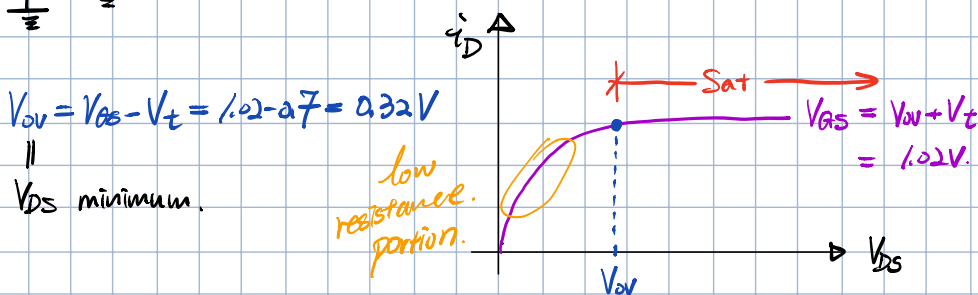a) Find V_{GS} and $V_{DS\text{min}}$ to operate in saturation. w/ $i_D = 100\mu\text{A}$.




$i_D = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right) V_{ov}^2 = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_t)^2$
 $100\mu\text{A}$ ✓ ✓ $V_{GS} = 1.02\text{V}$



b) Find V_{GS} to achieve a resistance of $1\text{k}\Omega$ for small V_{DS}


$r_{DS} = \frac{1}{k_n' \left(\frac{W}{L}\right) V_{ov}} = 1\text{k}\Omega$
→ solve for. $V_{ov} = 0.515\text{V}$

$V_{GS} = V_{ov} + V_t = 0.515 + 0.7 = 1.22\text{V}$

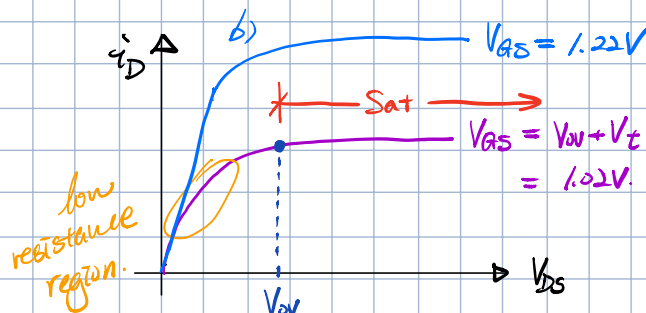

Example 2. (design) $V_t = 0.7\text{V}$, $\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A/V}^2$, $L = 1\mu\text{m}$, $W = 33\mu\text{m}$

$V_{DD} = 2.5\text{V}$

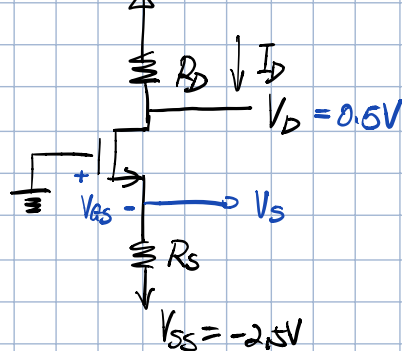

find R_D and R_S so that $I_D = 0.4 \text{ mA}$, $V_D = 0.5 \text{ V}$

→ trans. is in saturation ($V_D > V_G$)
 $V_G = 0 \text{ V}$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{2.5 - 0.5}{0.4 \text{ mA}} = 5 \text{ k}\Omega$$

Calculate V_{GS} .

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_t)^2$$

0.4 mA


0.7 V

→ solve for

$$V_S = V_G - V_{GS} = 0 - 1.2 = -1.2 \text{ V} \quad V_{GS} = 1.2 \text{ V}$$

$$R_S = (V_S - V_{SS}) / I_D = \frac{-1.2 - (-2.5)}{0.4} = 3.25 \text{ k}\Omega$$

Example 3 (PMOS)

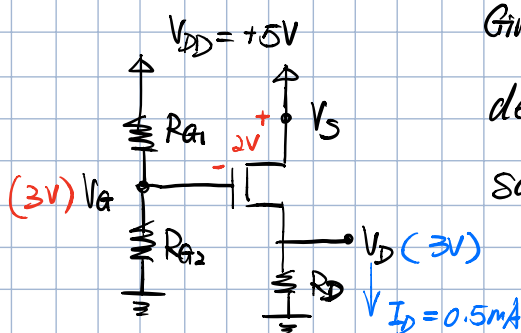

Given $V_{tp} = -1 \text{ V}$, $k_p' \left(\frac{W}{L}\right) = 1 \text{ mA/V}^2$

design to have the trans. operate in

saturation $I_D = 0.5 \text{ mA}$ and $V_D = 3 \text{ V}$

a) R_D , $R_{G1} \neq R_{G2}$


b) What is the largest value of R_D while keeping the transistor in saturation.

$$a) R_D = V_D / I_D = 3 \text{ V} / 0.5 \text{ mA} = 6 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_p' \left(\frac{W}{L}\right) |V_{ov}|^2, \text{ solve } |V_{ov}| = 1 \text{ V}$$

$$V_{SG} = |V_{ov}| + |V_{tp}| = 1 + 1 = 2 \text{ V}$$
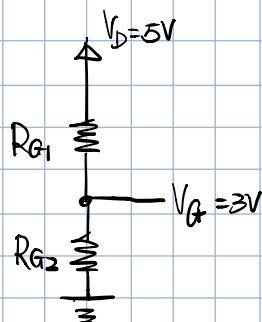
$$V_G = V_S - 2 \text{ V} = 5 \text{ V} - 2 \text{ V} = 3 \text{ V}$$



$$\frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot 5 \text{ V} = 3 \text{ V}$$

$$\frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = \frac{3}{5}$$


pick $R_{G1} = 2 \text{ M}\Omega$, $R_{G2} = 3 \text{ M}\Omega$.

$V_S (5 \text{ V})$

I_D

saturation

pinch-off point

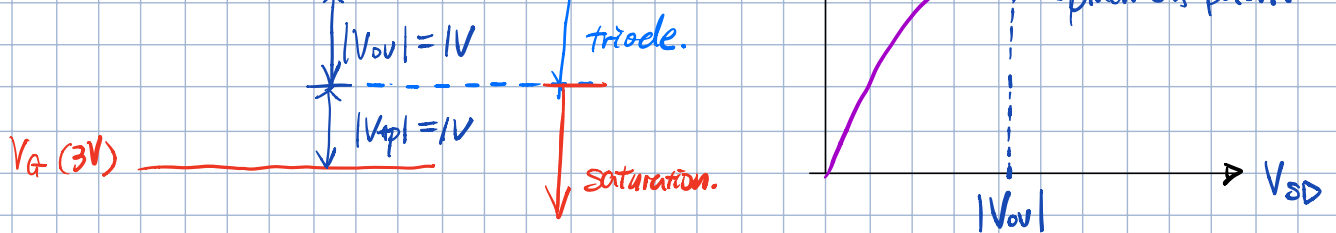

$$b) V_{Dmax} = V_S - |V_{OV}| = 5 - 1 = 4V$$

$$R_{Dmax} = \frac{V_{Dmax}}{I_D} = \frac{4V}{0.5mA} = 8k\Omega.$$